

# MY HANDICRAFT

## VACUUM TUBE AMPLIFIER

意匠


オルソン型・モノーラルパワーアンプTAP31 製作○上杉佳郎



シーメンス製EL34や高品位CRパーツを使い  
低歪率と最大出力16Wを実現。  
刺激的な факторを感じさせず  
フレッシュで若々しいサウンドが魅力的



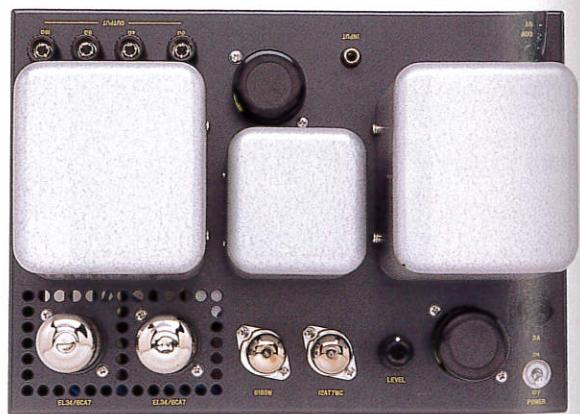TAP31のフロントビュー。出力管のEL34はシーメンス製。トップステージの12AT7WCとP-K分割型フェーズインバーターステージの6189WはフィリップスECG製を採用する。ブッシュブル動作で連続最大出力は16W(4Ω/8Ω/16Ω)。周波数特性は20Hz~50kHz。



TAP31のトップビュー。入力端子は1系統、スピーカー出力も1系統で出力インピーダンスは4/8/16Ωに対応する。トランジスタ類はタムラ製作所の特注品で、左から出力トランジスタ、チョークコイル、電源トランジスタとなる。

# Western Electric

## Western Electric

当社はWE専門店として、皆様に心ゆきまでWEサウンドを楽しんでいたるよう、完全整備のWE製品を取り揃えています。しかし、プロユースのWEシステムは使用方法、セッティング等で様々なノウハウが必要になります。無論、当社ではこれらのノウハウを添えての販売をしています。必要があればセッティング、音作りのお手伝いをいたします。



### MOTIOGRAPH


1930年代後半に登場するWEのシアターシステムに使用されたアンプ、スピーカー等を数多く製作したのが「モーショングラフィング」です。この時代は、WEのユニットとモーショングラフのユニットは同等にシステムで採用されていました。



TA7467(300B PP)アンプと組み合わされたフィールド2ウェイのスピーカーシステムです。  
.....モニタードラム

SE 7035  
この18"フィールドウーファーはTA4181と同様のシステムで使用されました。もちろんJensen M18等の18"ウーファーと共にWE594Aのウーファーとしてマッチします。

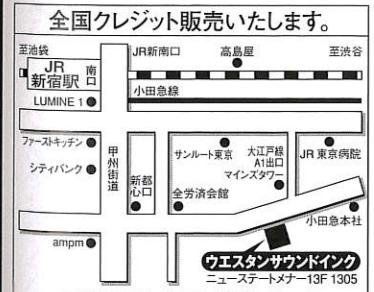\*SE7020 15"フィールドウーファーはWE555用のウーファーとしてもその威力を発揮します。



JR新宿駅・南口より徒歩5分  
駐車場奥の正面玄関より入り  
エレベーターをご利用下さい。

## ウエスタンサウンド インク

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステートメナー13F 1305号 営業時間 12:00-20:00 TEL. 03-3370-7400 FAX. 03-3370-7447

定休日: 毎週木曜日、第1水曜日

※上記の価格には消費税は含まれておりません。発送の場合は送料¥1,000を別途いただきます。

ALTEC

### ALTEC

ALTECの歴史的成り立ちは、既に様々な機会に語られ、WEのオーディオ部門を正統に引き継ぐメーカーであるということは、多くの方の知るところだと思います。当社ではこのALTEC製のアンプ、スピーカーの内、WEサウンドのファンにも納得のいく音色のものを選別し在庫しています。もちろん、全てのイクリーピングメントは整備、調整を施し、最良の状態で音楽を楽しんでいただけるものを販売しています。



ALTEC 755A  
ALTECフルレンジスピーカーの代表755シリーズはA, B, C, D, Eの各々がその時代で活躍しました。どのタイプの755を選ぶかは、組み合わせるアンプによって決まります。



ALTEC AA1000  
WE91アンプのリプレイス用のアンプとしてアルテック・サービス社が用意したアンプです。

.....pair...¥945,000  
6L6 pp.

Speaker  
405A (5")から515A (15")までの多くのスピーカーを在庫しています。特に415 (フィールド15")等珍らしくユニークなモデルもありますので、詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

Amplifier  
ALTECの自社システム用の種々のアンプ、そしてまたWE、ランシング、アンペックス、I.P.C.等々のメーカーにOEMで提供された業務用アンプを多数在庫しています。

Speaker System  
ALTEC 800 System等の1940年代前半の業務用スピーカーシステムから、1970年代の家庭用システムまで種々の在庫があります。

JENSEN

米国の大手スピーカーメーカーJensenは、多くのメーカーと商社にスピーカーをOEM提供していました。1930年代に活躍したWEのコーンタイプフルレンジスピーカーもJensenにより供給されたものでした。また、貫通型同軸スピーカーの原点「タブ」もWEとJensenの共同製作と言われています。



18" Parmenter  
このパーマネントウーファーはWE594Aと組み合せたPAシステムで使用されました。

\*6"~18"フルレンジスピーカー、1"フルドライブ、6"~18"パーマネントスピーカー等のユニットの在庫は多数ございます。またオリジナルのエンクロージャーも種々用意しています。

### Westrex

WE製品の海外向け商社であった「ウエストレックス社」は、WEのオーディオ部門からの撤退を請け、録音(R.A.)部門を受け継いでいることになります。そして、既後にアッセンブルメーカーとしてトキの録音からシアター再生装置までのすべてを手掛けるようになります。



14 Type  
米国内で活躍したシアター用小型システムです。


A11  
pair...¥2,310,000  
6L6 pp.

A16B  
pair...¥2,310,000

※We's TS20低域用バッフル等のシアターシステムのためにJBLより提供されたTS10A (15")ウーファーを在庫しています。

INTERNATIONAL PROJECTOR CORPORATION

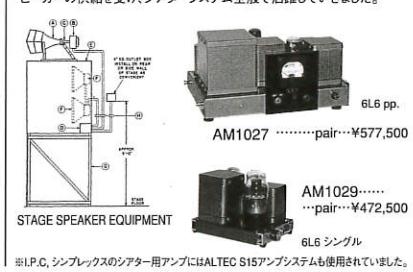I.P.C.はトキ映画以前からのプロジェクターメーカーで、WE、RCA等再生装置のブランドを問わず、多くのメーカーにプロジェクトを供給していました。そして1940年代に入ると今度はALTEC、Jensenからアンプ、スピーカーの供給を受け、シアターシステム全般で活躍していました。



6L6 pp.  
AM1027 .....pair...¥577,500

6L6 Singl  
AM1029.....pair...¥472,500

STAGE SPEAKER EQUIPMENT

AM1029, 6L6 Singl

# MY HANDICRAFT PHONO EQUALIZER AMPLIFIER

意匠

フォノイコライザーアンプPSA1 製作○是枝重治



超絶的な音世界を求めた、安定化電源搭載の  
管球式NF-CR型フォノイコライザーアンプ。  
ACライン電圧変動に伴うドリフトと  
残留リップル電圧を低減




PSA1のフロントビュー。左より入力セレクター、  
左右のイコライザーカーブセレクターで、■印は  
フラットポジション。EuSPはヨーロッパカーブの  
SP盤、AmSPはアメリカカーブのSP盤のポジ  
ションで、+filterは針音をカットするために高域を  
減衰させたポジションとなる。


PSA1のリアビュー。3系統の入力端子と1系統の  
出力端子を搭載。また、全体を合理的に小  
型化するため電源部を別筐体として安定化電  
源構成とし、左端の電源入力コネクターにより  
給電する。電源部の使用真空管は、直列制御  
管に東芝製の6BQ5、誤差増幅管にNEC製の  
7DJ8を採用する。
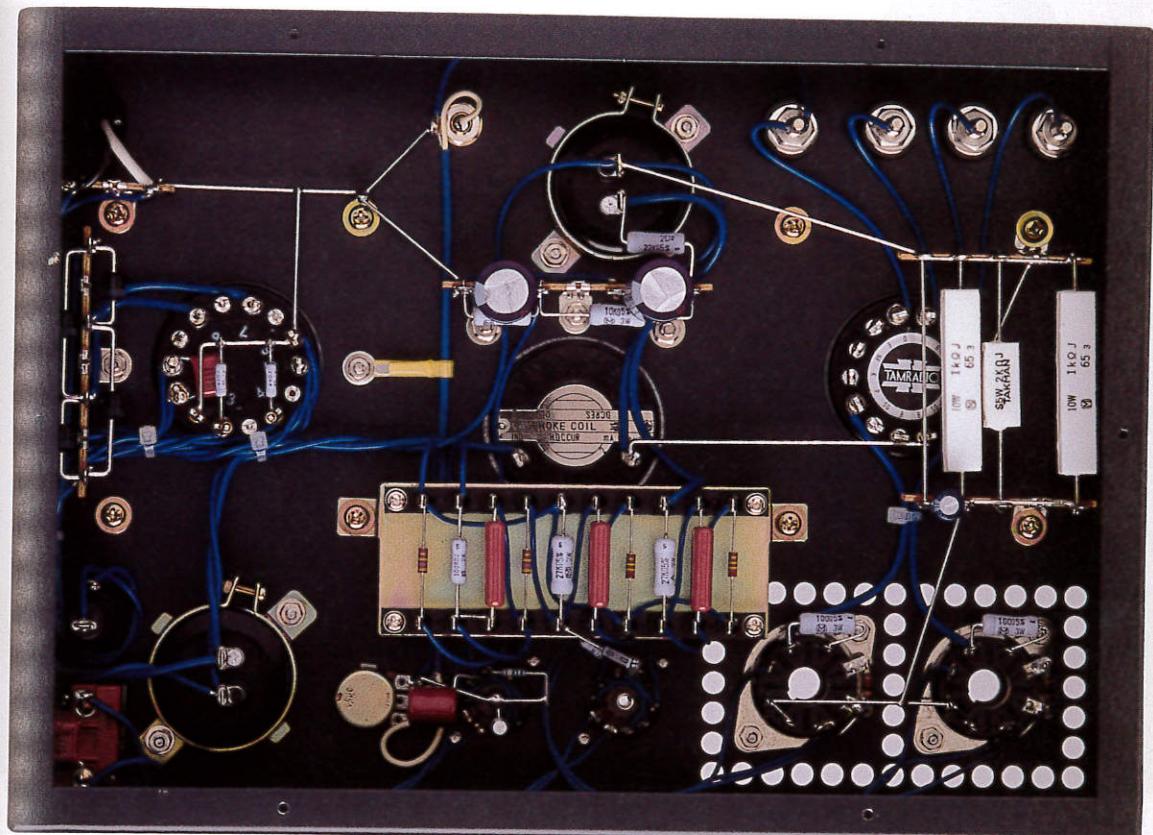
## シャーシ内部


VACUUM TUBE AMPLIFIER  
オルソン型・モノーラルパワーアンプTAP31 製作○上杉佳郎



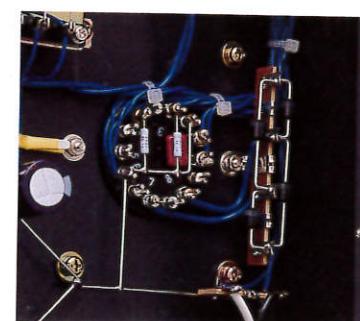TAP31の内部コンストラクション。オルソン型を模範とした回路設計だが、よりスマートな3段構成を探る。入力感度は930mVでブリート負荷抵抗を小さくするため、トップステージ、フェーズインバーターステージともにパラレル接続とする。




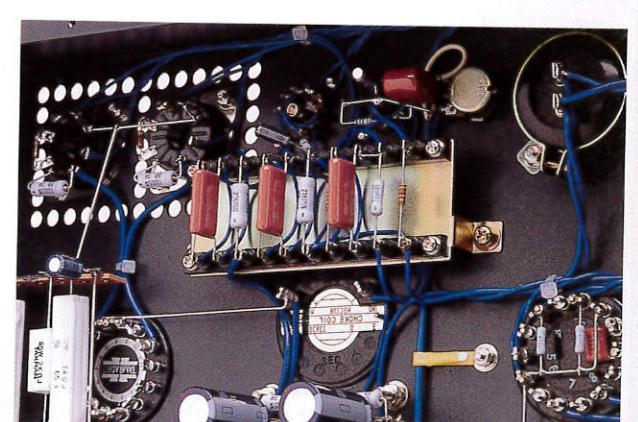オリジナルのオルソンアンプでは5Y3という整流  
管で両波整流するが、本機ではレギュレーション  
で優れるダイオードでブリッジ整流としている。ま  
た、L型ラグ板の不要端子はきれいに折り曲げら  
れている。




オリジナルのオルソンアンプでは、B電源のリップルフィルターは簡易型で  
チョークコイルは使用しないが、ノーハム状態とするため100μFのケミコン  
2基と5Hのチョークコイルによって、本格的なπ型フィルターを構成する。


## シャーシ内部

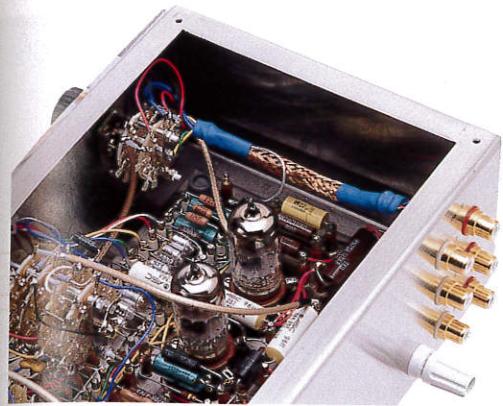

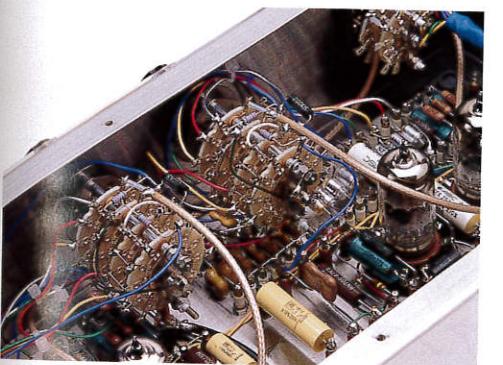イコライザー本体部の真空管は、東芝製の12AT7(ECC81)を片チャンネルあたり2本使用。初段部をカスコード増幅させ、あとに1本の片ユニットと組み合せて2段負帰還増幅回路を構成、残りの片ユニットを使ってカソードフォロア回路とする。入力端子部には極太のアース線が使用されている。



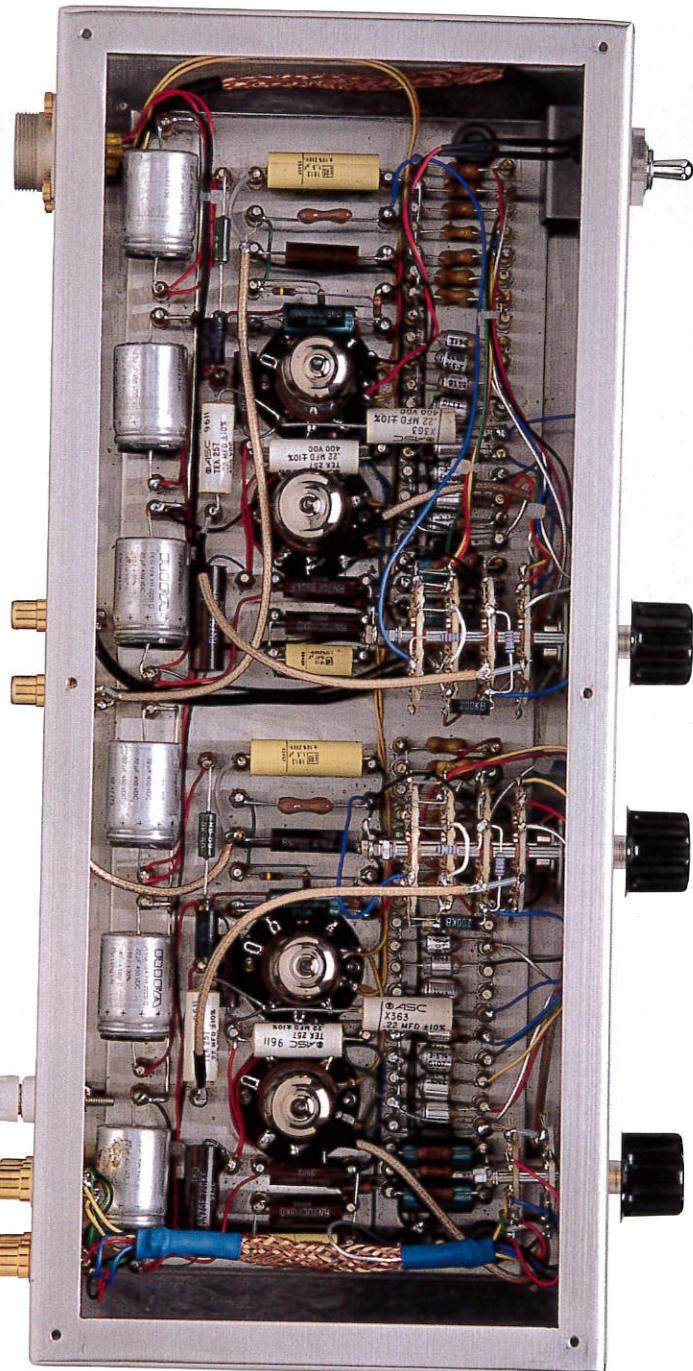イコライザーカーブを切り替えるスイッチ回路は岩通アイセック製。RIA Aカーブ用にはACLのシルバードマイカコンデンサーと、Daleの抵抗が採用され、その他にもLCRのスチロールコンデンサーなどが使用されている。



PSA1の内部コンストラクション。低域を負帰還で上昇させ、高域をその後で減衰するNF-CR型を採用。また、ケースの構造や材質が音に大きく影響するため、四隅を折り曲げて溶接したステンレス板に、さらにゴムのクッションを介したサブシャーシ構造を採用している。



## マイ・ハン・ディクラフト 優れた出力トランジスタと本格的π型フィルター。 高性能化を図ったオルソン型アンプ TAP31の製作

Yoshio Uesugi

ノンNFB型パワーインプとして、本誌43号でEL34(トライオード接続、以下T) プッシュ・プル・モノーラルパワーインプのTAP29、44号でCR型トーンコントローラー付きのステレオプリアンプのTAC5、45号でCR型ノイコライザーアンプのTAE4、46号でEL34(T) パラレルシングル・モノーラルパワーインプのTAP30を発表させていただきました。

43号でも述べておりますが、ノンNFB型インプの代表例は第1図(次頁)に示すオルソンアンプといつてよいでしょう。TAE4→TAC5→TAP29/TAP30を愛用しているI君が、「JBLプロジェクトエベレストD

D66000用、タンノイ・カンタベリー15用として、オルソン型アンプも使つてみたい」と言い出しました。そこで、今回はI君の要望に応えるために、オルソン型のモノーラルパワーインプのTAP31を発表させていただきます。本誌43号/46号をお持ちでない方のために、もう一度オーバーオールでNFBを掛けたパワーインプの問題点を述べさせていただきます。

第2図(次頁)はオーバーオールでNFBを掛けたパワーインプと、スピーカーシステムの関係です。ダイナミック型スピーカユニットは、固定マグネットと可動コイルから構成され、可動コイルによって振動板を動かしま

アンプは1947年に発表されました。オルソンアンプの長所は、電圧増幅段に高域特性の優れた真空管を用いていることと、出力管に6F6を用い、これをトライオード接続として優れた3極管特性とダンピングファクターを得て、さらにパラレルプッシュプルにより当時としては充分なパワーを得ています。

しかし、6F6が過電圧動作となつており、長期にわたって所定の最大出力を維持することができないことが、ノンNFB型アンプとはいえ、ユニバーサル型のアウトプットトランジスタは、あまりにお粗末であること、といった短所も目に付きます。

オルソン氏は、スピーカーをはじめとするオーディオの権威者です。スピーカーシステムのクオリティが再生音の大半を決めてしまって、ということを熟知していく、こういった設計としたのもかもしれません。それならばオルソン氏の考え方方が大いに納得できます。しかし、もう少しナーヴな考え方でノンNFBアンプを仕上げてほしかったと私は思っています。

オルソンアンプは、ホールにおいての生演奏とのすり替え実験用として用意されたアンプですから、これでもよかつたのかかもしれません。オルソンア


ンプは1947年に発表されました。オルソンアンプの長所は、電圧増幅段に高域特性の優れた真空管を用いていることと、出力管に6F6を用い、これをトライオード接続として優れた3極管特性とダンピングファクターを得て、さらにパラレルプッシュプルにより当時としては充分なパワーを得ています。

しかし、6F6が過電圧動作となつており、長期にわたって所定の最大出力を維持することができないことが、ノンNFB型アンプとはいえ、ユニバーサル型のアウトプットトランジスタは、あまりにお粗末であること、といった短所も目に付きます。

オルソン氏は、スピーカーをはじめとするオーディオの権威者です。スピーカーシステムのクオリティが再生音の大半を決めてしまって、ということを

知る、この本には、氏家氏ならではの立派な

第1図 “オルソンアンプ”のオリジナル回路図(本誌9号より抜粋)

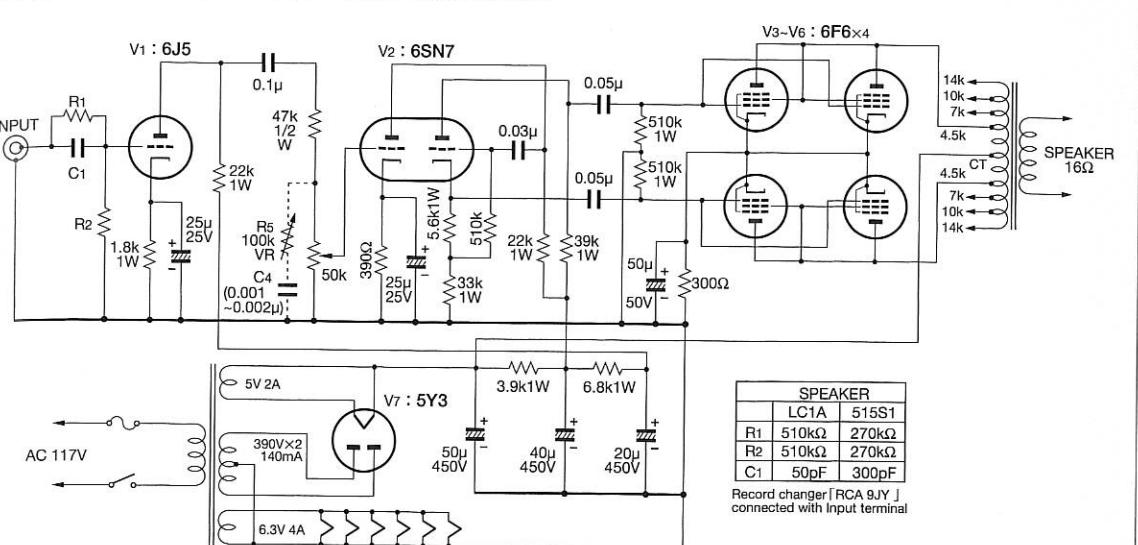


SPEAKER	
LC1A	515S1
R1	510kΩ
R2	270kΩ
C1	500pF
Record changer [RCA 9.8Y] connected with Input terminal	

全体にシンプルかつ合理的な回路構成で、特に電源部の簡素な構成が印象的。出力段は、コオリティを重視して6F6を3結とし、さらにパラレルプッシュプル構成としている。10W程度の出力が得られる構成だが、RCA・LC1Aスピーカーなど高感度スピーカーをドライブする場合、約5Wで充分な音響出力が得られる余裕度を優先させた設計だ。入力端子の直後にあるCR型イコライザは、RCAの45回転型オートチェンジャーQJYクリスタルカートリッジ用周波数特性補正回路。スピーカーにはLC1Aの他、515S1というモデルも想定されている。

オーバーオールでNFBを掛けたパワーアンプの問題点です。この問題点を完璧に解決するために、パワーアンプの出力インピーダンスを0Ω（ダンピングファクター無限大）とすればよいのですが、これにはフイードバック技術を駆使しなければなりません。過去においてそういったパワーアンプがありましたが、トータルとして音の優れたものは存在しなかったというのが、これまで私の印象です。

ういしたパワーアンプがありましたが、トータルとして音の優れたものは存在しなかったというのが、これまで私の印象です。ノンNFB型パワーアンプでは、NFBのための出力信号の一部を入力に戻すことがないので、前述のようなオーバーオールでのNFB型パワーアンプでの問題を生じません。その一方で、ノンNFB型パワーアンプでは、NFBのための出力信号の一部を入力に戻すことがないので、前述のよ

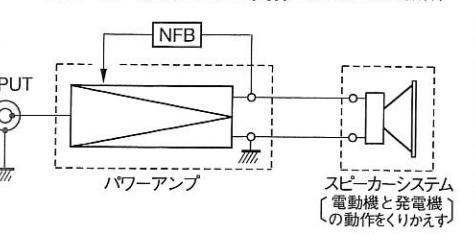第2図 オーバーオールでNFBを掛けたパワーアンプとスピーカーシステムとの関係(本誌46号より抜粋)



す。このような構成上、スピーカーエンブリードは電動機と発電機の動作を繰り返します。スピーカーエンブリードから発電された電力信号がパワーアンプに送り込まれると、その電力信号がNFB回路によってパワーアンプの初段管に送り込まれる、つまり入力とは関係がない信号がパワーアンプの入力信号に加算されることになります。これがオーバーオールでNFBを掛けたパワーアンプの問題点です。

この問題点を完璧に解決するために、パワーアンプの出力インピーダンスを0Ω（ダンピングファクター無限大）とすればよいのですが、これにはフイードバック技術を駆使しなければなりません。過去においてそういったパワーアンプがありました。ノンNFB型パワーアンプの魅力は、パラレルプッシュプルアンプと同様に、出力段を重視して6F6を3結とし、さらにパラレルプッシュプル構成としている。10W程度の出力が得られる構成だが、RCA・LC1Aスピーカーなど高感度スピーカーをドライブする場合、約5Wで充分な音響出力が得られる余裕度を優先させた設計だ。入力端子の直後にあるCR型イコライザは、RCAの45回転型オートチェンジャーQJYクリスタルカートリッジ用周波数特性補正回路。スピーカーにはLC1Aの他、515S1というモデルも想定されている。

## ノンNFB型パワーアンプの魅力

1955年(昭和30年)頃、フリーエンジニアリングで優れたフルレンジ型ユニットを、「ミューズ」のブランドで市場に送り出していた山陽工業の景山朋氏、オーディオ研究家の池田圭氏なども、晩年はノンNFB型パワーアンプを愛用しておられました。

ノンNFB型パワーアンプの魅力は、パラレルプッシュプルアンプと同様に、出力段を重視して6F6を3結とし、さらにパラレルプッシュプル構成としている。10W程度の出力が得られる構成だが、RCA・LC1Aスピーカーなど高感度スピーカーをドライブする場合、約5Wで充分な音響出力が得られる余裕度を優先させた設計だ。入力端子の直後にあるCR型イコライザは、RCAの45回転型オートチェンジャーQJYクリスタルカートリッジ用周波数特性補正回路。スピーカーにはLC1Aの他、515S1というモデルも想定されている。

アンプを成功させるためには、NFBという化粧をしない分、素顔を美しくしておかねばなりません。

私はこれまで、オーディオ誌に5例のオルソン型アンプの製作記事を発表してきました。その中から代表作として第3図(次頁)に、『ステレオサンンド』誌1982年6月号／1983年6月号の連載で発表させていただいた、オルソン型アンプの回路図を示します。

このアンプは、私の考え方や好みとは関係なく、ステレオサウンド編集部の方が選択した凝ったパーツを使用してまとめました。このアンプはオルソンアンプのオリジナル回路を尊重しきぎた結果、4段構成としており、余ったゲインをコントロールするために、初段と次段の間にR4、R5で構成されるアッテネーターを入れています。よ

りスマートにするためには3段構成とするアッテネーターを入れています。よ

VTR1はいうまでもなくレベルセッティングのレベルコントローラーで、ハイゲインのプリアンプと組み合せる場合に好都合です。C1はVTR1にグリッピング電流が流れのを阻止するためのもので、ガリオームとなるのを少しでも防ぐ役目をします。

P-K分割型フェーズインバーターステージには、ECC82と同等管の6F6を使用し、これもトップステージと同じ理由からパラレル接続としています。

オルソンアンプ・オリジナルでは、パワーステージが6F6(T)のパラレルプッシュプルとなっていますが、良質の6F6を多量入手することが困難であることから、第3図のアンプと同じく、EL34(T)プッシュプルとしています。R8、R9のグリッドドリーパー抗はセルフバイアスで240kΩとしないで、パワーチューブに無理を掛けていません。私はEL34(T)の優れた特性に昔も惚れ込んでいます。

オルソンアンプ・オリジナル型とは違つて、アウトプットトランジスには高級品を使用しています。1次インピ


TAP31も、これまでのTAPシリー

ーズと同様に「間違ひなく配線がで


ります。この本には、氏家氏ならではの立派なアンプの記事が満載です。

## 組立て上の注意点

第4図 TAP31の全回路図

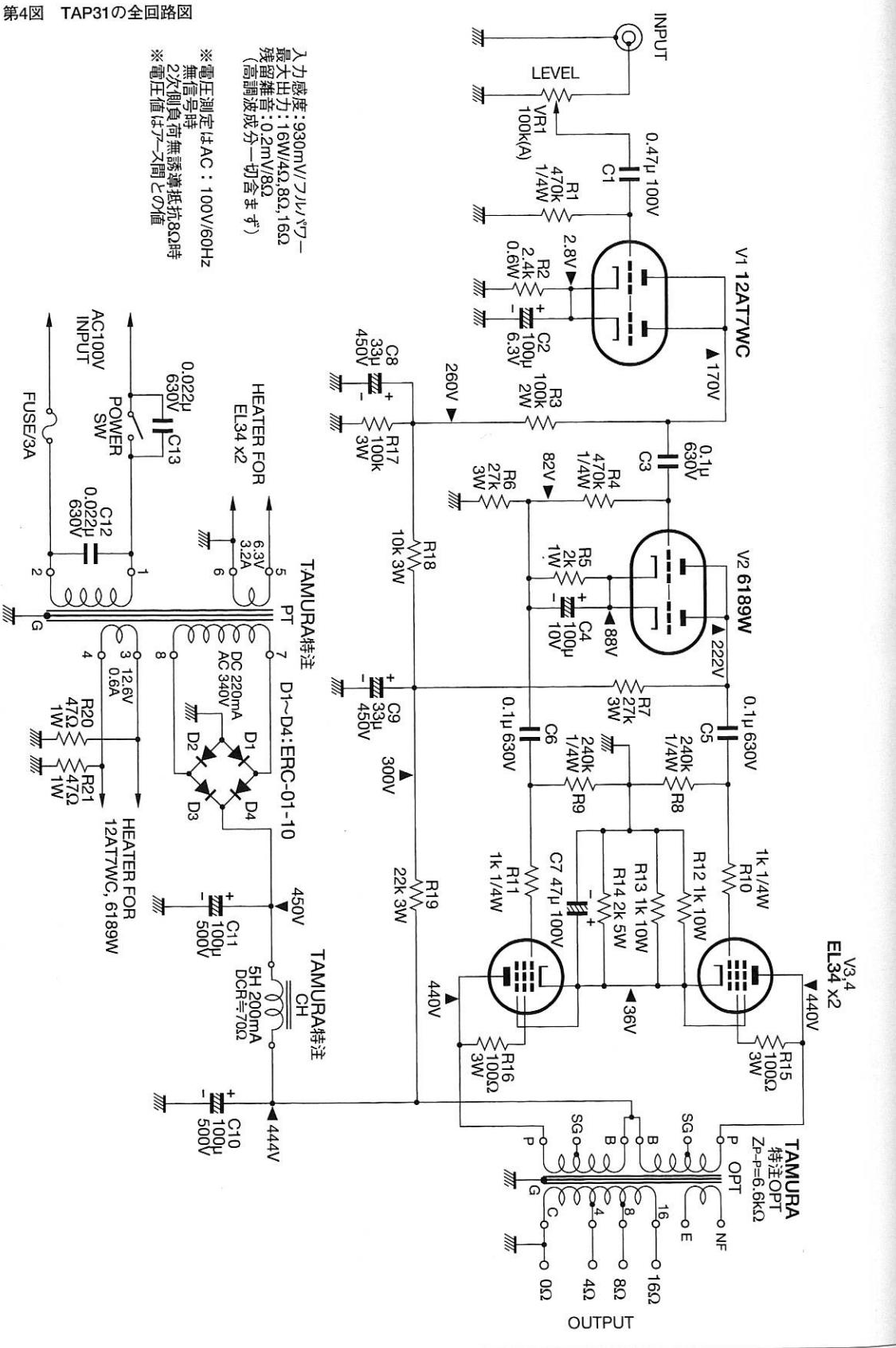

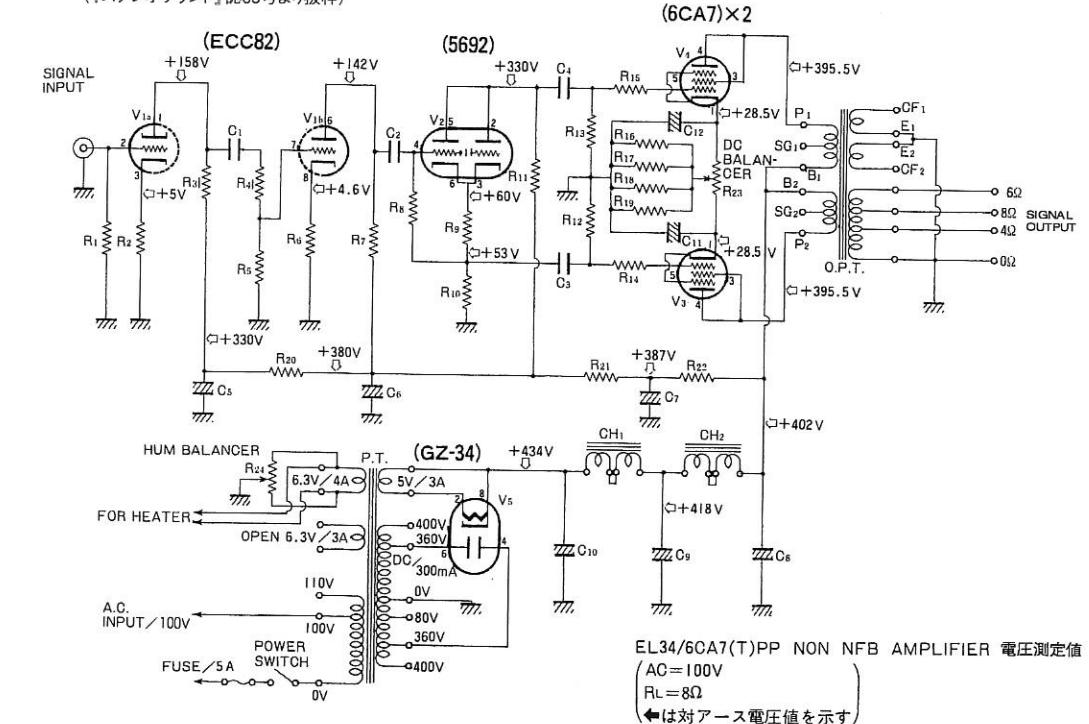第3図 オルソン型・モノーラルパワーアンプの全回路図  
(「ステレオサウンド」誌65号より抜粋)



第2表 機構部品リスト  
(「ステレオサウンド」誌65号より抜粋)

P.T.	パワートランス	2	タムラ/PC-3007
CH1	チョークコイル	2	タムラ/A-4004
CH2	〃	2	〃
O.P.T.	アウトプットランス	2	タムラ/F-2011
V1a,b	初段管	2	テレファン/EC82
V2	位相反転	2	RCA/M692(6SN7)
V3	出力管	2	シーメンス/EL34
V4	〃	2	〃
V5	整流管	2	シーメンス/GZ34
PT	ノーバルソケット	2	シンチジョーンズ
TAMURA特注	オクタルソケット	8	アンフェノール
D1~D4:ERC-01-10	シャーシ	2	特注
AC100V INPUT	L金具(大)	2	マロリー
POWER SW	L金具(小)	4	電解
0.022μF 630V	ACコード	2	ベルデン
C13	コードストッパー	2	ヘイコ
HEATER FOR EL34 x2	ACスイッチ	2	日本開閉器
0.022μF 630V	ヒューズ/5A	4	リテルフューズ/スロープロー
C12	ヒューズホルダー	2	リテルフューズ
HEATER FOR 12AT7WC, 6189W	パリアーターミナル	2	クルカ
0.022μF 630V	RCA入力プラグ	2	NTT
PT	ビニール被覆線	10m	ベルデン
TAMURA特注	一芯シールドワイヤ	1m	ベルデン
D1~D4:ERC-01-10	ラグストリップ	6	シンチジョーンズ1L4P×8
AC 340V	銅メタキ線	2m	1.2mmφ
D1	アースラグ	2	7mmφ
D2	ビス	若干	3mmφ×8mm・トラス
D3	〃	若干	3mmφ×15mm・ナベ
D4	ナット	若干	3mm
450V	ワッシャー	若干	3mm
5H 200mA	タイラップ	2	6mm・菊座
ZP-P=6.6kΩ	ネジロック	1	コンベックスCV-100
C11	スクリュードライブ	1	スリーボンド1401B
500V	スプラグ	2	バイオレット
500V	オイル	2	ボテンショメーター
500V	〃	2	〃

※注: 1982年、83年当時のリスト。そのため現在手に入らない部品も含まれています。

第1表 CRパーツリスト  
(「ステレオサウンド」誌65号より抜粋)

C1	0.1μF/600V	2	スプラグ	オイル
C2	0.047μF/600V	2	〃	〃
C3	0.1μF/600V	2	〃	〃
C4	0.1μF/600V	2	〃	〃
C5	22μF/500V	2	日本ケミコン	ブロック電解
C6	22μF/500V	2	〃	〃
C7	22μF/500V	2	〃	〃
C8	22μF/500V	2	〃	〃
C9	22μF/500V	2	〃	〃
C10	22μF/500V	2	〃	〃
C11	100μF/50V	2	マロリー	電解
C12	100μF/50V	2	〃	〃
R1	100k/1W	2	アーレン・ブラッドレー	カーボン
R2	1k/2W	2	〃	〃
R3	33k/1W	2	〃	〃
R4	100k/1W	2	〃	〃
R5	33k/1.2W	2	〃	〃
R6	1k/1W	2	〃	〃
R7	47k/1W	2	〃	〃
R8	47k/1W	2	〃	〃
R9	4.7k/2W	2	〃	〃
R10	18k/2W	2	〃	〃
R11	18k/2W	2	〃	〃
R12	27k/1W	2	〃	〃
R13	27k/1W	2	〃	〃
R14	4.7k/1W	2	〃	〃
R15	4.7k/1W	2	〃	〃
R16	1k/5W	2	デール	巻線
R17	1k/5W	2	〃	〃
R18	1k/5W	2	〃	〃
R19	1k/5W	2	〃	〃
R20	10k/5W	2	〃	〃
R21	1k/5W	2	〃	〃
R22	1k/5W	2	〃	〃
R23	50Ω/1.5W	2	バイオレット	ボテンショメーター
R24	100Ω/1.5W	2	〃	〃

あ、ハンダ付けがじゅるん人であれば誰が製作しても完成する」という条件のもとに設計しているので、大いに自作の醍醐味を満喫してほしい。

第5図(92頁)にTAP31の実体配線図を示しておきます。入力のレベルコントローラー用の廻り止め用のピンは、ニッパーで切断してください。アーススラグおよびアース端子として使用しているJ型リード板の取付け部分には、

第3表 TAP31のパーティリスト

品名	規格	型名	メーカー	回路図での記号	数量
トグルスイッチ		S-1A	日本開閉器	POWER SWITCH	2
ヒューズホルダー		F-130	サトーパーツ		2
コードストッパー		BU-3270C	〃		2
16mm型 ジョーンソン・ターミナル		T-3830(B)	〃		8
小型ツマミ		K-4071-TWS(B)	〃		2
T型端子台10P		ML-3182-10P			4
1L6Pラグ板		L-590/1L6P	〃		10
1Pビンジャック		MR-565MG(B)	マルシンムセン		2
3Aヒューズ		F.G.B.O.125V3A	富士端子工業		2
9ピンソケット		特注	QQQ		4
GTソケット		〃	〃		4
フェルト足		トランレッグH型	サンフェルト		8
プラグ付ACコード		125V12A仕様	KHD		2
ダイオード		ERC-01-10	富士電機		8
小型バリオーム	100k(A)	特注	アルプス		2
ソリッド抵抗	1/4W 1KΩ	〃	松下電子部品	R10、R11	4
	1/4W 240K	〃	〃	R8、R9	4
	1/4W 470K	〃	〃	R1、R4	4
酸化物被膜抵抗	1W 47Ω	〃	〃	R20、R21	4
	1W 2KΩ	〃	〃	R5	2
	2W 100KΩ	〃	〃	R3	2
	3W 100Ω	〃	〃	R15、R16	4
	3W 10KΩ	〃	〃	R18	2
	3W 22KΩ	〃	〃	R19	2
	3W 27KΩ	〃	〃	R6、R7	4
	3W 100KΩ	〃	〃	R17	2
セメント抵抗	5W 2KΩ	〃	〃	R14	2
	10W 1KΩ	〃	〃	R12、R13	4
金属被膜抵抗	0.6W 2.4KΩ	〃	〃	R2	2
メタライズドボリエスセル	100V/0.47μF	〃	〃	C1	2
コンデンサー	630V/0.022μF	〃	〃	C12、C13	4
	630V/0.1μF	〃	〃	C3、C5、C6	6
ケミコン	6.3V/100μF	〃	〃	C2	2
	10V/100μF	〃	〃	C4	2
	100V/47μF	〃	〃	C7	2
	450V/33μF	〃	〃	C8、C9	4
	500V/100μF	〃	〃	C10、C11	4
真空管	12AT7WC	フィリップスECG	V1		2
	6189W	〃	V2		2
	EL34	シーメンス	V3、V4		4
パワートランジスタ	特注	タムラ	PT		2
チョークコイル	〃	〃	CH		2
アウトプットランジスタ	〃	〃	OPT		2
シャーシー式	〃	兵庫無線			2

な値となっています。  
第8図(次頁)にTAP31の歪率特性を示します。低域特性のみならず高域特性を重視した、真空管の選択により、100Hz、1kHz、10kHzの歪率カープはほぼ揃っています。ノンNFB型パワーアンプとして、大変優秀な歪率特性と申せましょう。

類や配線材を省略していますが、頒布するパート一式には、それらのすべてが含まれています。シャーシ前面にはUESUGIというロゴを入れています。せん。そこに、ご自身のお名前をインストアントレタリングで入れていただくなめです。

シャーシは、いつも通り精密板金の（株）兵庫無線に特注したものです。以前にも申し上げましたが、TAPP31


## 使用するパート

パワートランスの3番、4番、5番  
6番端子の配線(ヒーター用の配線)は  
シャーシの隅を這わせて、ハムの発生  
を防いでください。

L型ラグ板の不要端子は写真のよう  
に曲げておくと、きれいに見えます。A  
Cコード中継用の1L2Pラグ板の取  
付け穴は、リーマーまたは丸ヤスリで  
拡大してください。1L2P、1L4P  
のラグ板は、不要の端子をニッパーで  
切断して作ってください。

菊ワツシャーを入れてシャーシと導通  
があるようにしてください。菊ワツシ  
ヤーには表と裏がありますので、尖つ  
た側がシャーシ側となるように使って  
ください。

第5図 TAP31の実体配線図

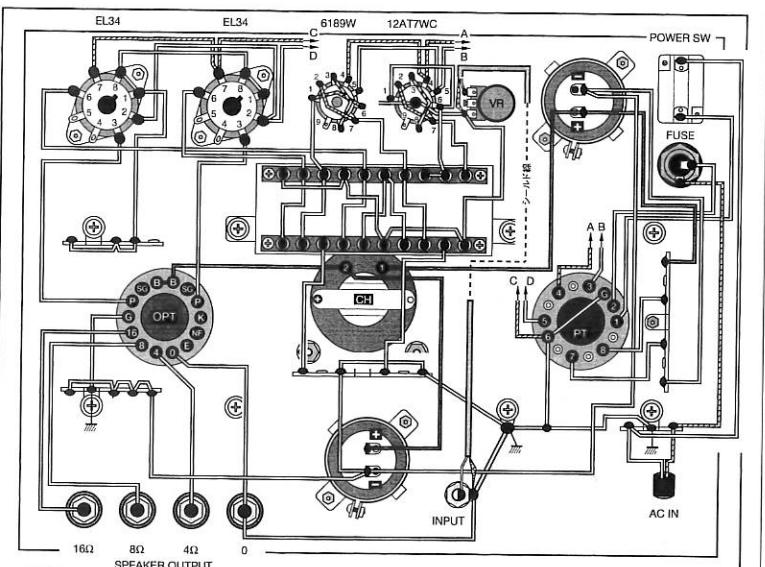

This detailed circuit diagram illustrates the internal components and connections of a vacuum tube amplifier. The top section shows the power supply stage with four EL34 tubes. The middle section details the biasing and signal processing stages, including a 6189W triode and a 12AT7WC pentode. The bottom section shows the speaker output stage with four 16Ω speakers. Various resistors, capacitors, and coupling components are labeled throughout the circuit.

試聴した音の印象

試聴は、これまでのノンNFB型マ  
ンプと同じく、君のリスニングルームで行  
ないました。スピーカーシステムは

読者の皆様にとつて興味深いのは、同じノンNFB型パワーアンプであつても、TAP29、TAP30、TAP31の3種類は、サウンド面においてどういった違いがあるのか？ということでしよう。

## 測定結果について

第6図(94頁)にTAP3-1の周波数特性を示します。極めてナチュラルな同皮肉特性で、リードイング

SACDの高域再生限界は約100kHzで、それ以上は急峻なカーブで減衰しています。20Hz～20kHzの位相特性を考えますと、TAP3.1の周波数特性はSACD対応として完璧といつてよいでしょう。

第7図(94頁)にTAP3.1の入出力特性を示します。フルパワーの16W



もう20年前になりますが、その頃の私はCDを否定していてLP盤しか信じていませんでした。当時愛用していたレコードプレーヤーシステム、バーサダイナミックス社の2・0はとても素敵で、今日でもその尖った設計思想はまったく類を見ません。高い与圧と負圧を供給するレシプロ・コンプレッサーはその轟音のために屋外に置かざるを得ず、そのために建物内部にわざわざ通したエアパイプ配管は、今までのままで。

このプレーヤーの欠点は、エア系統に水抜き機構がなく、梅雨時は30分ほど経過するとアームのシリンドラー部分から水滴が滴り落ちて、レコード面に落することでした。

簡略化された1・0はその心配はありませんが、2・0の隔絶した音の魅力はそんな不便も気にならなくなるほどでした。乾いたアメリカの大地ではそういう問題は起らなかったのかもしれません。その頃は決まったフォノイコライザーカーブを実現

## マイ・ハン・ディ・クラフト PSA1の製作



### フォノイコライザーアンプ 名機マランツ#7の音を範として 回路構成にNFCR型を採用。 2段負帰還とカソードフォロア回路で 多様なイコライザーカーブを実現

是枝重治  
*Shigeharu Kuroda*

1はフレッシュで若々しさが魅力、という結論に至りました。自作者の自己満足としか思えないような誇張感の強い試聴記、そして木を見て森を見出すといった近视眼的な試聴記は控えさせていただきました。

AとBのアンプを比較試聴し、一瞬にしてAのアンプが大変魅力的な音と

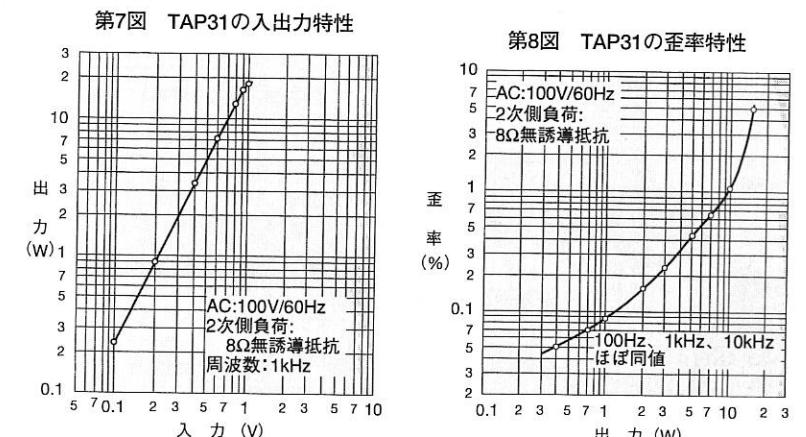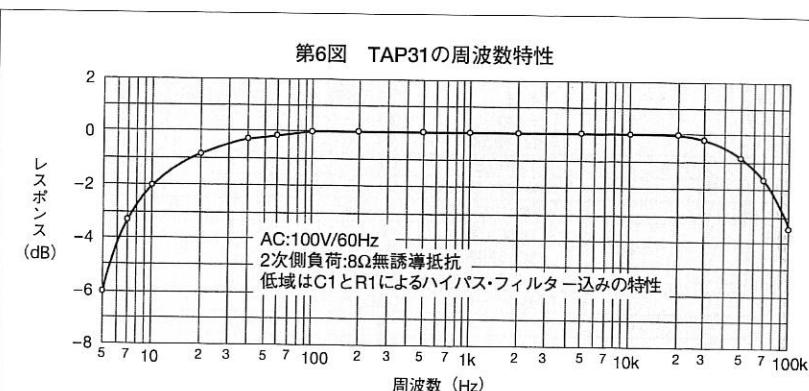感じた場合、Aの方がより優れていると結論づけるのは早計です。Aのアンプにクセがある場合が多いからです。Bのアンプは地味な音と感じた場合でも、長く使っているうちにその地味さが魅力となってくれれば、私はBのアンプの方が好きです。スピーカーシステムが主役で、アンプは主役の長所を引



き出し、反対に短所をカバーするといふ、あくまで脇役に徹することが大切であると考えるからです。この件に関しては、機会を見つけて詳しく述べさせていただきたいと思います。

TAP29、TAP30、TAP31の3台のパワーインプに共通するのは

ノンNFB型であるために、再生音に去勢されたようなところがなく音楽が生きていることと、刺激的なファクターレコード/CDを聴き直すと大喜びです。

### TAP31の頒布と、TAP30、TAE4、TAC5再頒布のお知らせ

#### ●頒布内容

##### 1.TAP31のパートー式/ステレオペア分

(シャーシー式、小物部品、配線材、真空管、ビス・ナット類などすべてを含む。部品の単売は不可)

——¥250,000(梱包材料/梱包料/消費税/送料含む)

##### 2.TAP31の完成品/ステレオペア分

——¥320,000(検査料/梱包材料/梱包料/消費税/送料含む)

##### 3.TAP30のパートー式/ステレオペア分

(シャーシー式、小物部品、配線材、真空管、ビス・ナット類などすべてを含む。部品の単売は不可)

——¥270,000(梱包材料/梱包料/消費税/送料含む)

##### 4.TAP30の完成品

——¥340,000(検査料/梱包材料/梱包料/消費税/送料含む)

##### 5.TAE4のパートー式

(シャーシー式、小物部品、配線材、真空管、ビス・ナット類などすべてを含む。部品の単売は不可)

——¥135,000(梱包材料/梱包料/消費税/送料含む)

##### 6.TAE4の完成品

——¥175,000(検査料/梱包材料/梱包料/消費税/送料含む)

##### 7.TAC5のパートー式

(シャーシー式、小物部品、配線材、真空管、ビス・ナット類などすべてを含む。部品の単売は不可)

——¥140,000(梱包材料/梱包料/消費税/送料含む)

##### 8.TAC5の完成品

——¥180,000(検査料/梱包材料/梱包料/消費税/送料含む)

※パートが値上がりしておりますので、TAP30、TAE4、TAC5の価格を値上げさせていただきました。再度値上げが予想されますので、お求めはお早めがよろしいかと思います。

※完成品の保証期間は上杉研究所の製品とは異なるため、完成品出荷後の1年間です。